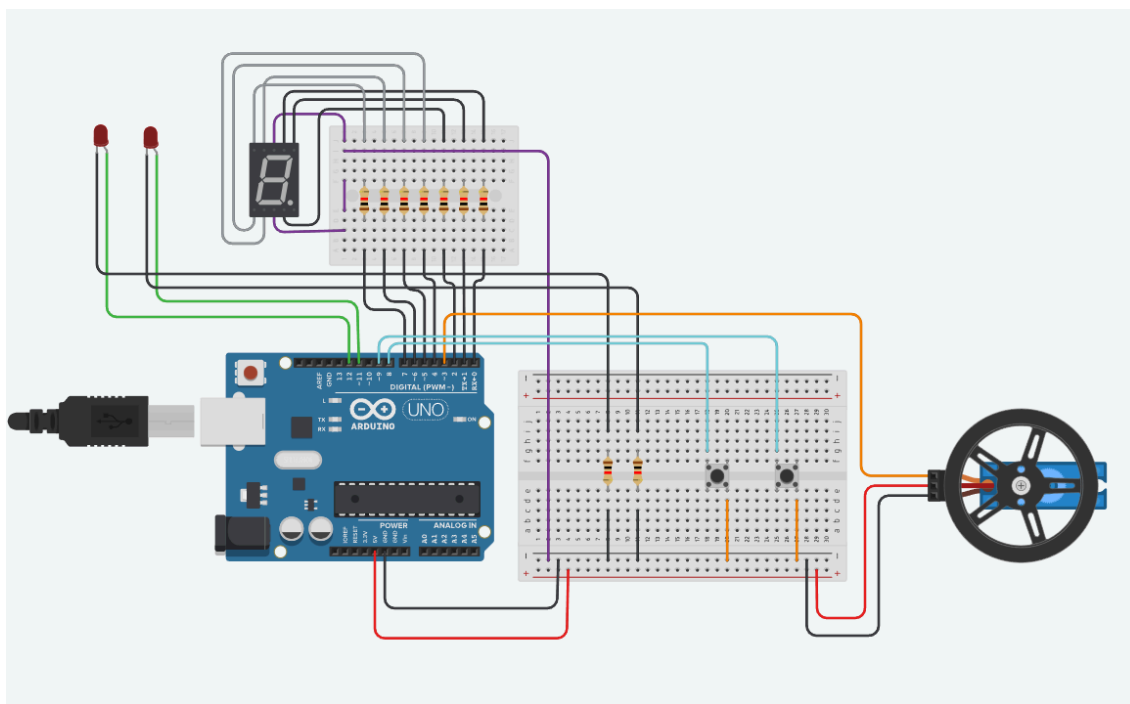


Diagrama de conexiones:

Las conexiones entre los componentes y la placa Arduino se realizan de la siguiente manera:

- **Pulsadores:** El pulsador de la planta 1 está conectado al pin 2 de Arduino y el de la planta 2 al pin 3.
- **Sensores de Final de Carrera:** El sensor de la planta 1 está conectado al pin 9 de Arduino y el de la planta 2 al pin 10.
- **Motor:** El motor está controlado a través de una señal PWM que se envía desde el pin 4 de Arduino.
- **LEDs:** El LED de la planta 1 está conectado al pin 12 de Arduino y el de la planta 2 al pin 11.
- **Display de 7 segmentos:** Los pines 22 a 28 de Arduino están conectados a los segmentos del display.



(En la imagen los pines no coinciden con el del montaje real debido a que el programa no cuenta con el mismo modelo de placa arduino, ni cuenta con los finales de carrera. Pero el montaje es correcto.)